

如此反复)。

电路的输出是什么呢？其实就是要么提供电压，要么不提供电压，在两者之间切换。我们也可以换种方式来表达——输出结果要么是 0，要么是 1。


我们把这种电路称为振荡器 (oscillator)，它和我们先前学到的所有东西存在本质上的区别。在此之前我们讲过的所有的电路，其状态的改变都依靠人为的干预，通常是通过改变开关状态来实现的。但是振荡器却在不需要人干涉的情况下，可以完全自发地工作。

当然，单独的一个振荡器用处并不大，但是在本章的后面和接下来的几章里，我们会发现，在与其他电路连接后所组成的自动控制系统中，振荡器有着举足轻重的作用。为了使不同组件同步工作，所有计算机都配备着某种振荡器。

当采用 0 和 1 的交替序列来表示振荡器的输出时，我们一般使用下面这样的图来形象地描述输出。



 
我们可以通过这幅图来充分地了解电路的输出，水平坐标代表时间，垂直坐标用来表示输出是 0 还是 1。




这幅图表示随着时间的推移，振荡器的输出在 0 和 1 之间按照固有的规律交替变化。正因为这一点，振荡器又经常被称为时钟 (clock)，通过振荡进行计数也是一种计时方式。

振荡器运行速度究竟有多快呢？换句话说，金属簧片多久会振动一次？或者每秒钟振动多少次呢？这很大程度上依赖于继电器的内部构造。你容易想到，一个又大又重的继电器只能缓慢地上下摆动；而一个又小又轻的继电器却可以高速地跳动。

 振荡器从某个初始状态开始，经过一段时间又回到先前初始状态的这一段间隔定义为振荡器的一个循环 (cycle)，或者称为一个周期，如下图所示。



 一个循环所占用的时间就是该振荡器的周期 (period)。假设我们使用的振荡器的周期恰好是 0.05s ，任取一个时间点，将其设置为起始状态点，我们把它标注为零点，就可以在水平轴上标出相应的时间。



周期的倒数就是振荡器的频率 (frequency)。在这个例子中振荡器的周期是 0.05s ，那么其频率就是 $1 \div 0.05\text{s}$ ，即振荡器每秒钟产生 20 次循环，而相应的输出每秒钟也变化 20 次。

每秒钟的循环次数与每小时穿越的英里数、每平方英尺的重量、每份食物的卡路里数等概念一样都是很容易理解的，但这种描述方法已不常用。为了纪念发送和接收无线电波的第一人——亨利希·鲁道夫·赫兹 (1857-1894)，后人使用“赫兹”这个词来表示这一概念。这种用法起源于 20 世纪 20 年代的德国，几十年之后逐渐被其他国家所广泛采纳。


这样，上述振荡器的频率就是 20 赫兹，记做 20 Hz 。

目前为止，我们还只是在猜测一个振荡器的速度。在本章后面我们将构建一种可以测量振荡器速度的元件。

在此之前，让我们先来看看采用特殊方式连接的一对或非门。或非门的特点是只有在两个输入端都没有电压时，输出端才产生电压。


NOR	0	1
0	1	0
1	0	0

下面是一个包含两个或非门、两个开关和一个灯泡的电路。

 


值得注意的是这种特殊的弯曲的连线方式：左边或非门的输出是右边或非门的输入，而右边或非门的输出是左边或非门的输入。这种连接方式我们称之为反馈（feedback）。系统的输出返回给输入这种形式和我们在振荡器中讨论的情况很相似。接下来你将会看到，本章大部分电路都具备这种特质。

 在初始状态下，电路中只有左边的或非门输出电流，这是因为其两个输入均为 0。让我们闭合上面的开关，左边或非门将立刻输出 0，右边或非门的输出也会随之变为 1，这时灯泡将被点亮。




 奇妙的是，这时一旦你关闭上边的开关，灯泡依然闪闪发光。这是因为由于左边或非门的输入中有一个为 1，其输出依然是 0，因而左边或非门的输出不变，所以灯泡仍然亮着。




难道你不觉得有点奇怪吗？两个开关都断开——和第一幅场景描述的是一模一样——但这里的灯泡却仍发光。这与我们先前所见过的所有情况都完全不同。先前遇到的电路其输出依赖且仅依赖于其输入，这次的结论与以前的大相径庭。无论上面的开关怎么调整其状态，灯泡总是亮着。这个开关对电路毫无影响，究其原因可以发现这是由于左边或非门的输出一直为 0。

 现在来试试闭合下面的开关。我们会发现右边或非门的输入中有一个立刻变为 1，其输出就相应地变为 0，灯泡随之熄灭。左边或非门的输出此刻变为 1。



这时你再去断开下面的开关就会发现，灯泡一直处在熄灭状态。

 

此时的电路状态与初始时是一样的。但是这次无论你怎么改变下面开关的状态，灯泡丝毫不受影响。我们将先前的情况一起总结一下：

- 接通上面的开关，灯泡被点亮，断开此开关灯泡仍然亮着。
- 接通下面的开关，灯泡被熄灭，断开此开关灯泡仍然不亮。


电路的奇怪之处是：同样是在两个开关都断开的状态下，灯泡有时亮着，有时却不亮。当两个开关都断开时，电路有两个稳定态，这类电路统称为触发器（Flip-Flop），Flip-Flop 这个单词也可以有“沙滩鞋”或者是“政治策略”的意思。触发器是在 1918 年被发明的，发明者是英国无线电物理学家威廉姆·亨利·艾克里斯（1875-1966）和 F.W. 乔丹（信息不详）。

触发器电路可以保持信息，它可以“记住”某些信息。特别地，对于本章先前所讲述的触发器，它可以记住最近一次是哪个开关先闭合。如果你遇到这样一种触发器，如果它的灯泡是亮着的，你就可以推测出最后一次连通的是上面的开关；而如果灯泡不亮则可推测出最后一次连通的是下面的开关。

触发器和跷跷板有着很强的相似性。跷跷板也有两个稳定状态，它不会长期停留在不稳定的中间位置。通过观察跷跷板，我们很容易推测出哪边最后一次被压下来。

尽管你现在可能还没感受到这一点，但触发器的的确确是一种必不可少的工具。它们可以让电路“记住”之前发生了什么事情。想象一下，如果你没有了记忆力，该如何去数数，我们不记得刚刚数过的数，当然也就无法确定下一个数是什么！同理，一个能计数的电路（本章后面要讲到）必定需要触发器。

 触发器种类繁多，先前所讲述的是最简单的一种 R-S (Reset-Set, 复位/置位) 触发器。我们通常把两个非或门绘制成另一种形式，加上标识符就得到了下面这幅图。




我们通常用 Q 来表示用于点亮灯泡的输出的状态。另一个输出 \bar{Q} （读做 Q 反）是对 Q 的取反。 Q 是 0， \bar{Q} 就是 1，反之亦然。输入端 S (Set) 用来置位， R (Reset) 用来复位。你可以把“置位”理解为把 Q 设为 1，而“复位”是把 Q 设为 0。当状态 S 为 1 时（对应于先前触发器中上面的开关闭合的情况），此时 Q 变为 1 而 \bar{Q} 变为 0；当 R 状态为 1 时（对应于前面图中闭合下面的开关的情况），此时 Q 变为 0 而 \bar{Q} 变为 1。当 S 和 R 均为 0 时，输出保持 Q 原来的状态不变。我们把结论总结如下表所示。

输入		输出	
S	R	Q	\bar{Q}
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	Q	\bar{Q}
1	1	禁止	

这类表称为功能表 (function table)、逻辑表 (logic table) 或真值表 (truth table)。它表达了不同输入组合所对应的不同输出结果。因为 R-S 触发器仅有两个输入端, 所以不同的输入组合共有 4 种, 分别对应于表中的 4 行。

注意表中倒数第 2 行; 这一行输入 S 和 R 均为 0, 而输出标识为 Q 和 \bar{Q} 。这表示当 S 和 R 输入均为 0 时, Q 和 \bar{Q} 端的输出保持为 S、R 同时被设为 0 以前的输出值。表中最后一行表示 S 和 R 均为 1 的输入组合是被禁止或者不合法的。不要误解为你会因此被逮捕, 而是说如果 S、R 状态同时为 1 时, Q 和 \bar{Q} 均会为零, 这与 Q 和 \bar{Q} 互反的假设关系相矛盾。所以当使用 R-S 触发器进行电路设计时, R、S 输入同时为 1 的情况一定要避免。

R-S 触发器可以简化为带有输入和输出标志的小框图, 就像下面画的这样。

 

R-S 触发器最突出的特点在于, 它可以记住哪个输入端的最终状态为 1。但是有时候我们需要一种记忆能力更加强大的电路, 例如能记住在某个特定时间点上的一个信号是 0 还是 1。

在构造具备这种功能的电路之前, 让我们先来思考一下它的具体行为。这个电路存在两个输入。其中一个我们称之为数据端 (Data)。与所有数字信号一样, 数据端取值为 0 或 1; 另一个输入被称为保持位 (Hold That Bit), 保持位的作用就是使当前的状态被“记住”, 通常情况下保持位被设置为 0, 在这种情况下数据端对电路不产生影响。当保持位置 1 时, 数据端的值就会在电路系统中被“记住”。随后保持位又置为 0, 这时电路已经“记住”了数据端的最后一次输入, 而之后数据端的输入无论如何变化都不会对电路产生影响。

我们可以把状态转化的过程以真值表的形式表示如下。


输入		输出
数据	保持位	Q
0	1	0
1	1	1
0	0	Q
1	0	Q

在前两种情况下，保持位为 1，输出 Q 与数据端输入相同；后面两种情况下，保持位为 0，输出端 Q 和其前一个状态保持一致。值得注意的是，保持位为 0 意味着输出将不再变化，也就是说不再被数据端所影响，我们可以进一步将真值表简化为如下所示。

输入		输出
数据	保持位	Q
0	1	0
1	1	1
X	0	Q


X 表示“其取值情况与结果无关”，只要保持位的值为 0，那么数据位对电路的输出没有影响，电路的输出和其前一个状态相同。

 如果使用先前学过的 R-S 触发器来实现这种具有保持位的功能系统，那么我们的电路需要在输入端增加两个与门，下图所给出了该系统的实现电路。




回忆一下与门，它的特点是只有在输入端都为 1 的状态下，输出才为 1。在上面这幅图中，输出端 Q 为 0， \overline{Q} 为 1。


只要保持位为 0，则置位端对于输出结果不会有任何影响。

 

同样，复位信号对输出也无任何影响。

 


当保持位信号为 1 时，这套电路系统就和先前讲过的 R-S 触发器功能一致。

 


这时由于上面与门的输出和复位端输入相同，而下面与门的输出和置位端输入相同，所以电路系统的功能和普通的 R-S 触发器是一样的。

但是我们离目标还差一点。我们只想要两个输入，而不是三个，怎么解决这个问题呢？先回忆一下 R-S 触发器的功能表：两个输入端同时为 1 是非法的，要尽量避免；而两个输入端同时为 0 是无意义的，因为那种情况下输出就会保持不变。我们只要将保持位设置为 0，就完全可以实现相同的功能。

 
由此可以总结出，真正有意义的输入可以是 S 为 0，R 为 1 或者是 R 为 0，S 为 1 的情形。如果把数据端信号看做置位信号，把它取反后的值看做复位端信号，我们可以画出相应的电路图如下所示。



 
在上图所表示的情况下，所有输入均为 0，而输出 Q 也为 0（此时 \bar{Q} 为 1）。可以看出只要保持位为 0，电路输出就丝毫不受输入端的影响。




当保持位为 1 时，电路反映出数据端输入的值。

 

 现在 Q 端的输出和数据输入是一致的，而 \bar{Q} 端则正好相反。现在保持位又回到 0，如下图所示。




 这时，电路会“记得”当保持位最后一次置 1 时数据端输入的值，数据端的变化对此没有影响。例如，数据端再置回 0 对输出将不会产生影响。



这个电路称为电平触发的 D 型触发器，D (Data) 表示数据端输入。所谓电平触发是指当保持位输入为某一特定电平（本例中为“1”）时，触发器才保存数据端的输入值（很快，我们将看到另一种形式的触发器）。

 通常情况下，当这种电路出现在书中的时候，输入端是不会被标记为保持位的，而是被标记为时钟（clock）。当然，这种信号并不是真正的时钟，但是在某些情况下它却具有类似时钟的属性，即它可以在 0 和 1 之间有规律地来回变化。但是现在时钟仅仅用来指示什么时候保存数据。




通常把数据端简写为 D，时钟端简写为 Clk，其功能表如下所示。

输入		输出	
D	Clk	Q	\overline{Q}
0	1	0	1
1	1	1	0
X	0	Q	\overline{Q}

这个电路也就是所谓的电平触发的 D 型锁存器，它表示电路锁存住一位数据并保持它，以便将来使用。这个电路也可以被称为 1 位存储器。在本书的第 16 章将会介绍如何将多个 1 位存储器连接起来构成多位存储器。


在锁存器中保存多位值通常是很有用的。假如你想用第 12 章的加法器把 3 个 8 位数相加，可以在开关的第 1 行中存入第 1 个加数，以同样的方式把第 2 个加数存入第 2 行，但是必须记下第一次相加的结果。然后你需要把这个结果输入到开关的一行中，再把第 3 个加数输入到开关的另一行中。而你实际上不必输入中间结果，你应该能够在第一次计算之后直接使用它。

 可以使用锁存器来解决这个问题。我们在一个小盒子里布置 8 个锁存器，如前所述，每个锁存器包括两个或非门、两个与门以及一个反相器。所有的时钟输入端都互相连在一起。结果如下图所示。




这个锁存器可以一次保存 8 位数。上面的 8 个输入端依次标记为 $D_0 \sim D_7$ ，下面的 8 个输出端被标记为 $Q_0 \sim Q_7$ 。左边的输入是时钟 (Clk)，时钟信号通常为 0。当时钟信号为 1 时，D 端输入的 8 位值被送到 Q 端输出。当时钟信号为 0 时，这 8 位值将保持不变，直到时钟信号再次被置 1。

 也可以将 8 位锁存器的 8 个数据输入端和 8 个 Q 输出端画为两组线，如下图所示。




下面是 8 位加法器的图示。

 


通常(先不考虑上一章讲到的减法器), 8 个 A 输入端和 8 个 B 输入端连接到开关上, CI (进位输入) 接地, 而 8 个 S (计算和) 输出以及 CO (进位输出) 端连接到灯泡上。

经过改进, 8 位加法器的 8 个 S 输出端既与灯泡相连, 又连接到 8 位锁存器的数据(D) 输入端。标记为“保存”(Save) 的开关是锁存器的时钟输入, 用来存放加法器的运算结果。

 

 标识为 2-1 选择器的方块是让你用一个开关来选择加法器的 B 端输入是取自第 2 排开关还是取自锁存器的 Q 端输出。当开关闭合时, 就选择了用 8 位锁存器的输出作为 B 端输入。2-1 选择器使用了 8 个如下所示的电路。




如果选择端（Select）输入是 1，那么或门的输出和 B 端的输入就是一致的。这是因为上面与门的输出和 B 端输入是一样的，而下面与门的输出是 0。类似的，如果选择端的输入是 0，那么或门的输出则和 A 端输入一致。总结起来如下表所示。

输入			输出
选择端	A	B	Q
0	0	X	0
0	1	X	1
1	X	0	0
1	X	1	1

改进后的加法器中包含了 8 个这样的 1 位选择器。所有的选择端输入信号都是连在一起的。

改进后的加法器不能很好地处理进位输出（CO）信号。如果两个数的相加使得进位输出信号为 1，那么当下个数被加进来的时候，这个信号将被忽略掉。一个可能的解决方案是将加法器、锁存器、选择器均设置为 16 位宽，或者至少应该比你可能遇到的最大的和的位数多一位。这个问题留到第 17 章具体讲述。

 对于加法器来说，一个更好的改进方法是去掉一整排 8 个开关。但是首先要对 D 触发器做一些修改，为它加一个或门和一个称为清零（Clear）的输入信号。清零信号通常为 0，但当它为 1 时，Q 输出为 0，如下图所示。




无论其他信号是什么，清零信号总是强制使 Q 输出为 0，以达到使触发器清零的目的。

也许你还不明白为什么要设置这个信号，为什么不能通过把数据输入端置 0 和把时钟输入端置 1 来使触发器清零呢？这也许是因为我们无法精确控制数据端的输入信息的缘故。我们可能有一组 8 个锁存器，它们连着 8 位加法器的输出端，如下图所示。

注意，标识为“相加”（Add）的开关现在控制着锁存器的时钟输入。

 你可能会发现这个加法器比前面的那个好用，特别是当你需要加上一长串数字时。首先按下清零开关，这个操作会使锁存器的输出为 0，并且熄灭了所有的灯泡，同时使 8 位加法器的第 2 行输入全为 0。然后，通过开关输入第一个加数，并且闭合“相加”开关，这个加数的值就反映在灯泡上。再输入第二个加数并再次闭合“相加”开关。由开关输入的 8 位操作数加到前面的结果上，所得的和体现到灯泡上。反复如此操作，可以连续进行很多次加运算。




前面提到过，我们所设计的 D 触发器是电平触发的，也就是说为了使数据端的值保存在锁存器中，必须把时钟端的输入从 0 变为 1（即高电平）。但是，当时钟端输入为 1 时，数据端的输入是可以改变的，这时数据端输入的任何改变都会反映在 Q 和 \bar{Q} 的输出值中。

对某些应用而言，电平触发时钟输入已经足够用了；但是对另外一些应用来说，边沿触发（edge-triggered）时钟输入则更有效。对于边沿触发器而言，只有当时钟从 0 跳变


到 1 时，才会引起输出的改变。它们的区别在于，在电平触发器中，当时钟输入为 0 时，数据端输入的任何改变都不会影响输出；而在边沿触发器中，当时钟输入为 1 时，数据端输入的改变也不会影响输出。只有在时钟输入从 0 变到 1 的瞬间，数据端的输入才会影响边沿触发器的输出。

边沿触发的 D 型触发器是由两级 R-S 触发器按如下方式连接而成的。

 

这里，时钟端的输入既控制着第一级 R-S 触发器，也控制着第二级，但是要注意的是时钟信号在第一级中进行了取反操作，这意味着除了当时钟信号为 0 时保存数据外，第一级 R-S 触发器和 D 型触发器工作原理完全一致。第二级 R-S 触发器的输出是第一级的输入，当时钟信号为 1 时，它们都被保存。一言概之，只有当时钟信号由 0 变为 1 时，数据端输入才被保存下来。

 进一步分析，下图为一个处于非工作状态的触发器，其数据输入和时钟输入均为 0，且 Q 输出也为 0。



现在使数据端输入为 1，如下图所示。