本章 重点

> 要想彻底掌握计算机的工作原理,最好的方法就 是自己搜集零件,试着组装一台微型计算机。微型计


算机(MicroCom)是 Micro Computer 的缩写,字面含义是微小的计算机,但一般也可用于指代 IC 元件外露的、用于控制的计算机。因为要制作一台真正的微型计算机既花时间又花金钱,所以本章就在纸上体验一下微型计算机的制作过程吧。需要让诸位准备的只有如图 2.1 所示的电路图和一根红铅笔。将电路图复印下来后,请诸位一边想象着元件之间传输的信号的作用,一边用红铅笔描画出笔者所介绍的电路,以此来代替实际的布线环节。当所有的电路都描红了,微型计算机也就完成了。

别看只是描了描线,却一样能学到很多知识,甚至可以说不费吹灰之力就能了解计算机的工作原理。从此之后不但消除了对硬件的恐惧感,而且还会感到和计算机更加亲近了。请诸位一定要借此机会体验微型计算机的制作过程。

2.1 制作微型计算机所必需的元件

首先让我们来收集元件吧。制作微型计算机所需的基础元件只有3个,CPU、内存和I/O,每种元件都是作为一块独立的IC在市场上出售的。CPU是计算机的大脑,负责解释、执行程序。内存负责存储程序和数据。I/O是Input/Output(输入/输出)的缩写,负责将计算机和外部设备(周边设备)连接在一起。


这里我们使用 Z80 CPU 作为微型计算机的 CPU、TC5517 作为内

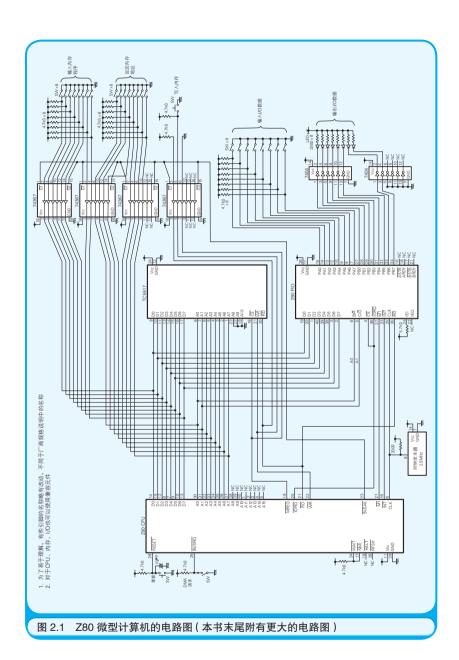

存、Z80 PIO 作为 I/O。Z80 CPU 是一款古老的 CPU, 在 NEC 的 PC-8801、SHARP 的 MZ-80 等 8 比特计算机广泛应用的时代,曾以爆炸般的速度普及过。TC5517 是可以存储 2K 的 8 比特数据的内存。在计算机的世界里,K表示 2¹⁰ = 1024。TC5517 的容量是 8 比特 ×2×1024 = 16384 比特,即 2K 字节。虽然这点容量与诸位所使用的个人计算机比起来相差悬殊,但是对于用于学习的微型计算机来说是绰绰有余了。Z80 PIO 作为 I/O,经常与 Z80 CPU 一起使用。正如其名,PIO (Parallel I/O,并行输入/输出)可以在微型计算机和外部设备之间并行地(一排一排地)输入输出 8 比特的数据。在计算机爱好者们沉浸在制作微型计算机的那个年代,这些元件都是常见的 IC。这里要先跟诸位事打声招呼,这里制作的微型计算机终归只是用于学习的模型,并没有什么实用的价值。

为了制作微型计算机,除了CPU、内存和I/O,还需要若干辅助元件。

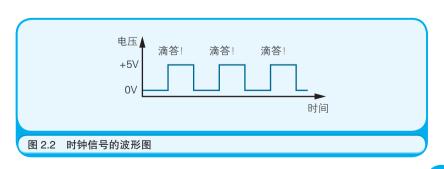为了驱动 CPU 运转, 称为"时钟信号"的电信号必不可少。这种电信号就好像带有一个时钟, 滴答滴答地每隔一定时间就变换一次电压的高低(如图 2.2 所示)。输出时钟信号的元件叫作"时钟发生器"。时钟发生器中带有晶振, 根据其自身的频率(振动的次数)产生时钟信号。时钟信号的频率可以衡量 CPU 的运转速度。这里使用的是2.5MHz(兆赫兹)的时钟发生器。



用于输入程序的装置也是必不可少的。在这里我们通过拨动指拨 开关来输入程序,指拨开关是一种由8个开关并排连在一起构成的元件(如照片2.1(a)所示)。输出程序执行结果的装置是8个LED(发光 二极管)。到此为止,主要的元件就都备齐了。

剩下的就都是些细碎的元件了。表 2.1 是所需元件的一览表,里面也包含了之前介绍过的元件。请诸位粗略地浏览一遍。所需元件表中的 74367 和 7404 也是 IC,用于提高连接外部设备时的稳定性。


电阻是用于阻碍电流流动、降低电压值的元件。为了省去布线的麻烦,这里也会使用将 8 个电阻集成到 1 个元件中的集成电阻(如照片 2.1(b) 所示)。电阻的单位是 Ω (欧姆)。电容是存储电荷的元件,衡量存储电荷能力的单位是 F (法拉)。要让微型计算机运转起来,5V(伏特)的直流电源是必不可少的。于是还需要使用一个叫作"开关式稳压电源"的装置,将 220V 的交流电变成 5V 的直流电。

表 2.1 本次用到的制作微型计算机的元件

元件名称	数量	电路图符号	说明
Z80 CPU	1		CPU(8 比特 CPU)
TC5517	1		内存(8比特×2K)
Z80 PIO	1		I/O(8比特×2个并口 I/O)
74367	4		三态总线缓冲器
7404	2		六反相器
时钟发生器	1	3.5MHz	2.5MHz
指拨开关(DIP switch)	3	\$\f\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	用于切换开/关状态(8比特)


(续)


元件名称	数量	电路图符号	说明
按键开关(Push switch)	2	4%	平时处于关的状态,按下后 电路连通,手指离开后由内 部的弹簧弹回关的状态
快动开关 (Snap switch)	2	Å	用于切换开 / 关状态
集成电阻	3	-W- -W- -W-	4.7kΩ ×8 个 (1/4W)
集成电阻	1	-W- -W- -W-	330 Ω × 8 个 (1/4W)
电阻	6	- W-	4.7kΩ (1/4W)
电阻	1	- ₩-	330Ω (1/4W)
电容	1	#	10 μ F (25V)
LED	8		颜色任意
开关式稳压电源	1	在电路图中省略 了该元件	用于将 220V 的交流电转换为 5V 的直流电
用于连接各元件的导线	适量	用直线表示	AWG 30 号线很好用

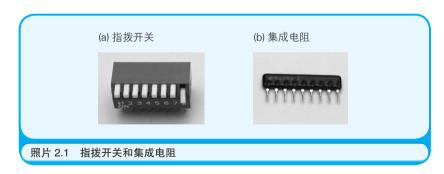

◯ 2.2 电路图的读法

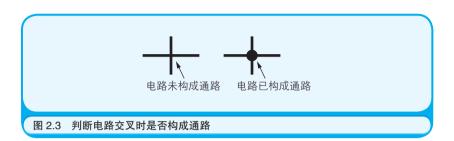
在开始布线之前,先来介绍一下电路图的读法。在电路图中,用 连接着各种元件符号的直线表示如何布线。电路中有些地方有交叉, 但若只是交叉在一起的话,并不表示电路在交叉处构成通路。只有在 交叉处再画上一个小黑点才表示构成通路。



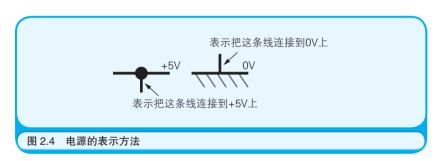

本次制作的微型计算机工作在 +5V 的直流电下。虽然在实际的电路中要把 +5V 和 0V 连接到各个元件的各个引脚上,但是如果在电路图中也把这些地方都——标示出来的话,就会因为到处都是 +5V 和 0V 的布线而显得混乱不堪了。所以要使用如图 2.4 所示的两种电路图符号来分别表示电路连接到 +5V 和连接到 0V 的情况。

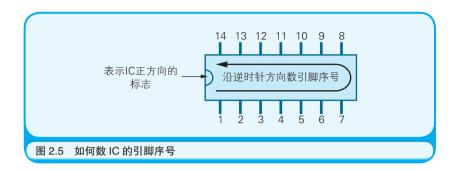IC的引脚(所谓引脚就是IC边缘露出的像蜈蚣腿一样的部分)按照逆时针方向依次带有一个从1开始递增的序号。数引脚序号时,要先把表示正方向的标志,比如半圆形的缺口,朝向左侧。举例来说,带有14个引脚的7404,其引脚序号就如图2.5所示。



如果按照引脚序号的排列顺序来画 IC 的电路图符号,那么标示如何布线时就会很不方便。所以通常所绘制的电路图都不受引脚实际排布的限制[®]。画图时,在引脚的旁边写上引脚的序号,在表示 IC 的矩形符号中写上表明该引脚作用的代号。代号就是像 RD(Read)表示执行读取操作,WR(Write)表示执行写入操作这样的代表了某种操作的符号。各个代号的含义等到为引脚布线时再一一说明[®]。

2.3 连接电源、数据和地址总线

下面就开始布线吧。请假想自己正在制作微型计算机,并按照如 下的说明用红铅笔在电路图中描画相应的电路。

首先连接电源。IC 与普通的电器一样,只有接通了电源才能工作。 Z80 CPU、TC5517 和 Z80 PIO 上都分别带有 Vcc 引脚和 GND 引脚。 Vcc 和 GND 这一对儿引脚用于为 IC 供电。下面请先将 +5V 电源连接

① 有时也会遵循引脚序号的顺序绘制电路图,这样的电路图叫作实物布线图。

② 写在引脚旁边的代号,其含义会写在 IC 生产厂商发布的资料中,但在这里为了保持文章的通俗易懂,改变了一部分代号的写法,这一点还望诸位谅解。例如,在厂商的资料中 TC5517 的第 20 个引脚的代号是 OE (Output Enable,输出使能),在这里则改为了含义相同的 RD (Read,读取)。


到各个 IC 的 Vcc 引脚上,然后将 0V 电源连接到各个 IC 的 GND 引脚上。接下来还需要将 +5V 和 0V 连接到时钟发生器上。接通电源后这些 IC 和时钟发生器就可以工作了。

微型计算机所使用的 IC 属于数字 IC。在数字 IC 中,每个引脚上的电压要么是 0V、要么是 +5V,通过这两个电压与其他的 IC 进行电信号的收发。用于给 IC 供电的 Vcc 引脚和 GND 引脚上的电压是恒定不变的 +5V 和 0V,但是其他引脚上的电压,会随着计算机的操作在+5V 和 0V 之间不断地变化。

稍微说一点题外话,只要想成 0V 表示数字 0、+5V 表示数字 1,那么数字 IC 就是在用二进制数的形式收发信息。也正因为如此,二进制数在计算机当中才如此重要。有关二进制的内容,本书并不会详细介绍,但是请先记住以下知识点:通常将 1 个二进制数(也就是数字 IC 上 1 个引脚所能表示的 0 或者 1)所表示的信息称作"1 比特",将 8个二进制数(也就是 8 比特)称作"1 字节"。比特是信息的最小单位,字节是信息的基本单位。这里制作的微型计算机是一台 8 比特微型计算机,因此是以 8 比特为一个单位收发信息的。

一旦指定了存取数据的地址,就可以使用数据总线引脚进行数据的输入输出了。Z80 CPU 的数据总线引脚共有8个,用代号D0~D7表示。其中的D表示Data(数据),后面的数字0~7与地址总线引脚代号的规则相同,也表示二进制数中各个数字的位置。Z80 CPU可以一次性地输入输出8比特的数据,这就意味着如果想要输入输出位数(比特数)大于8比特的数据,就要以8比特为单位切分这个数据。

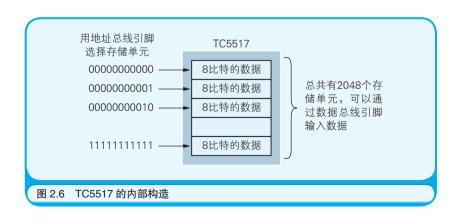作为内存的 TC5517上也有地址总线引脚(A0~A10)和数据总线引脚(D0~D7)。这些引脚需要同 Z80 CPU上带有相同代号的引脚相连。一块 TC5517上可以存储 2048个8比特的数据(如图 2.6 所示)。可是由于用于输入程序的指拨开关是以8比特为一个单位指定内存地址的,所以我们只使用 TC5517上的 A0~A7 这8个引脚,并把剩余的A8~A10引脚连接到 0V上(这些引脚上的值永远是0)。虽然总共有2048个存储单元,最终却只能使用其中的256个,稍微有些浪费。下面就请诸位用红铅笔把 Z80 CPU和 TC5517的 D0~D7 以及 A0~A7引脚分别连接起来。



○ 2.4 连接 I/O

下面开始连接 I/O。只有了解了作为 I/O 的 Z80 PIO 的结构,才能理解为什么要这样布线。诸位都知道"寄存器"这个词吗?寄存器是位于 CPU 和 I/O 中的数据存储器。Z80 PIO 上共有 4 个寄存器。2 个用于设定 PIO 本身的功能,2 个用于存储与外部设备进行输入输出的数据。

这 4 个寄存器分别叫作端口 A 控制、端口 A 数据、端口 B 控制和端口 B 数据。所谓端口就是 I/O 与外部设备之间输入输出数据的场所,可以把端口 (Port) 想象成是轮船装卸货物的港口。Z80 PIO 有 2 个端口,端口 A 和端口 B,最多可以连接 2 个用于输入输出 8 比特数据的外部设备 (如图 2.7 所示)。



既然已经大体上了解了 Z80 PIO 的结构,下面就开始布线吧。因为 Z80 PIO 上也有 D0~D7 的数据总线引脚,所以先把它们和 Z80 CPU 中带有同样代号的引脚连接起来。这样 CPU 和 PIO 就能使用这 8个引脚交换数据了。