

接下来要把 Z80 PIO 的 B/\bar{A} 和 C/\bar{D} 引脚分别连接到 Z80 CPU 的地址总线引脚 A0 和 A1 上。若表示 IC 引脚作用的代号上划有横线,则表示通过赋予该引脚 0 (0V) 可使之有效,反之若没有横线,则表示通过赋予该引脚 1 (+5V) 可使之有效。因此若赋予 B/\bar{A} 引脚 1 则表示选中 B,反之赋予 0 则表示选中 A。同样地,若赋予 C/\bar{D} 引脚 1 则表示选中的是 C (C 即 Control, 表示控制模式); 反之赋予 0 则表示选中的是 D (D 即 Data, 表示数据模式)。

通过 Z80 CPU 的 A0~A7 (00000000~11111111 共 256 个地址) 地址总线引脚可以选择内存 (TC5517) 中的存储单元。同样地,使用 Z80 CPU 的 A0~A1 (00~11 共 4 个地址) 地址总线引脚也可以选择 I/O (Z80 PIO) 中的寄存器。

Z80 CPU 的 A8~A15 地址总线引脚尚未使用,所以什么都不连接。在电路图中可以用代号 NC (No Connection, 未连接) 表示引脚什么都不连接。IC 上的引脚有些只用于输出,有些只用于输入,还有些是输入输出两用的。对于只用于输出的引脚,不需要使用时的处理方法是这个引脚什么都不连接;而对于只用于输入或输入输出两用的引脚,不需要使用时的处理方法则是把这个引脚上的电压固定成是 +5V 或 0V。

2.5 连接时钟信号

正如前文所述, Z80 CPU 和 Z80 PIO 的运转离不开时钟信号。为了传输时钟信号,就需要把时钟发生器的 8 号引脚和 Z80 CPU 的 CLK (CLK 即 Clock, 时钟) 引脚、Z80 PIO 的 CLK 引脚分别连接起来。时钟发生器的 8 号引脚与 +5V 之间的电阻用于清理时钟信号。

再插入一段题外话。诸位可以把 Z80 CPU 和 Z80 PIO 在时钟信号

下运转的情景，想象成是它们在跟随着滴答滴答响的时钟同步做动作。据说 19 世纪英国的查尔斯·巴贝奇（Charles Babbage）曾向制造计算机的原型——分析机发起过挑战。分析机由齿轮组成，因当时科技水平的限制并未制造完成。可是如果把分析机改用电子元件制造出来的话，就是今天的计算机。

2.6 连接用于区分读写对象是内存还是 I/O 的引脚

至此，我们已经先后把 Z80 CPU 连接到了 TC5517 和 Z80 PIO 上，这两次连接都使用了地址总线引脚 A0 和 A1。如果仅仅这样连接，就会导致一个问题，当地址的最后两位是 00、01、10 和 11 时，CPU 就无法区分访问的是 TC5517 中的存储单元，还是 Z80 PIO 中的寄存器了。

Z80 CPU 上的 $\overline{\text{MREQ}}$ （即 Memory Request，内存请求）引脚和 $\overline{\text{IORQ}}$ （即 I/O Request，I/O 请求）引脚解决了这个问题。当 Z80 CPU 和内存之间有数据输入输出时， $\overline{\text{MREQ}}$ 引脚上的值是 0，反之则是 1。当 Z80 CPU 和 I/O 之间有数据输入输出时， $\overline{\text{IORQ}}$ 引脚上的值是 0，反之则是 1。

若把 TC5517 的 $\overline{\text{CE}}$ （即 Chip Enable，选通芯片）引脚设成 0，则 TC5517 在电路中被激活，若设成 1 则从电路中隔离，因为此时 TC5517 进入了高阻抗状态，所以即便它上面的引脚已经接入了电路也不会接收任何电信号。在 Z80 PIO 中，则是通过将 $\overline{\text{CE}}$ 引脚和 $\overline{\text{IORQ}}$ 引脚同时设为 0 或 1，来达到与 TC5517 的 $\overline{\text{CE}}$ 引脚相同的效果。若同时设为 0，则 Z80 PIO 在电路中被激活，若同时设为 1 则从电路中隔离（之所以使用两个引脚是因为这样更适合使用了多个 I/O 的情况）。

按照上面的讲解，下面需要把 Z80 CPU 的 $\overline{\text{MREQ}}$ 引脚连接到 TC5517 的 $\overline{\text{CE}}$ 引脚上。然后把 Z80 CPU 的 $\overline{\text{IORQ}}$ 引脚连接到 Z80 PIO 的 $\overline{\text{CE}}$ 引脚和 $\overline{\text{IORQ}}$ 引脚上。请诸位先用红铅笔把这些引脚分别连接起来吧。

对内存和 I/O 而言，还必须要分清 CPU 是要输入数据还是输出数据。为此就要用到 Z80 CPU 的 $\overline{\text{RD}}$ 引脚（即 Read，表示输入，为 0 时执行输入操作）和 $\overline{\text{WR}}$ 引脚（即 Write，表示输出，为 0 时执行输出操作）了。请把这两个引脚与 TC5517 上同名的引脚连接起来。Z80 PIO 虽然只有 $\overline{\text{RD}}$ 引脚，但由于数字 IC 引脚上的值要么是 0 要么是 1，所以只用 1 个 $\overline{\text{RD}}$ 引脚也能区分是输入还是输出，0 的话是输入，1 的话就是输出（如表 2.2 所示）。

表 2.2 与读写内存、I/O 相关的引脚上的值

Z80 CPU 的操作	$\overline{\text{MREQ}}$ 引脚	$\overline{\text{IORQ}}$ 引脚	$\overline{\text{RD}}$ 引脚	$\overline{\text{WR}}$ 引脚
从内存输入	0	1	0	1
向内存输出	0	1	1	0
从 I/O 输入	1	0	0	1
向 I/O 输出	1	0	1	0

2.7 连接剩余的控制引脚

CPU、内存、I/O 中不但有地址总线引脚、数据总线引脚，还有其他引脚，通常把这些引脚统称为“控制引脚”。之所以这样命名是因为这些引脚上输入输出的电信号具有控制 IC 的功能。现在 Z80 CPU 上只剩下 9 个控制引脚没有连接了，那么就再加把劲，继续用红铅笔把它们也连接到电路中去吧。

首先把 Z80 CPU 的 $\overline{\text{M1}}$ 引脚（即 Machine Cycle 1，机器周期 1）和 $\overline{\text{INT}}$ 引脚（即 Interrupt，中断）与 Z80 PIO 上标有相同代号的引脚连接起来。 $\overline{\text{M1}}$ 是用于同步的引脚， $\overline{\text{INT}}$ 引脚是用于从 Z80 PIO 向 Z80 CPU 发出中断请求的引脚。所谓中断就是让 CPU 根据外部输入的数据执行特定的程序。有关中断的详细内容将在第 4 章介绍，这里只需要先记住 I/O 可以中断 CPU 对程序的处理流程就可以了。

一旦把 Z80 CPU 的 $\overline{\text{RESET}}$ 引脚（即 Reset，重置）上的值先设成 0 再还原成 1，CPU 就会被重置，重新从内存 0 号地址上的指令开始顺序往下执行。重置 CPU 可以通过按键开关完成。按键开关需要经过电阻接在 +5V 和 0V 之间。请仔细地观察这一部分的电路图，可以看出 $\overline{\text{RESET}}$ 引脚上平时是 +5V（即 1）。当按下按键开关时， $\overline{\text{RESET}}$ 引脚就变成了 0V（即 0），而放开按键开关后又会回到 +5V（即 1）。电阻是为了防止短路而加入的，否则一旦按下了按键开关，+5V 和 0V 就会直接接到一起发生短路。像这样通过加入电阻把 +5V 和 0V 连接起来的方法在电路图中随处可见（如图 2.8 所示）。

 


图 2.8 如何用开关输入 0 或 1

连接在 $\overline{\text{RESET}}$ 引脚上的电容，用于在电路接通电源时自动重置 CPU。电容就好像一个充电电池，具有储存电荷的功能。在通电后的一刹那，由于电容正在充电，所以 $\overline{\text{RESET}}$ 引脚上的电压并不会立刻上升到 +5V。而完成充电后， $\overline{\text{RESET}}$ 引脚的电压会变为 +5V，这样就相当于 $\overline{\text{RESET}}$ 引脚上的值从 0 变成了 1，重置了一次 CPU。

总线是连接到 CPU 中数据引脚、地址引脚、控制引脚上的电路的

统称。使用快动开关可以使 Z80 CPU 的 $\overline{\text{BUSRQ}}$ 引脚（即 Bus Request，总线请求）上的值在 0 和 1 之间切换。若将 $\overline{\text{BUSRQ}}$ 引脚的值设为 0，则 Z80 CPU 从电路中隔离。当处于这种隔离状态时，就可以不通过 CPU，手动地向内存写入程序了。像这样不经过 CPU 而直接从外部设备读写内存的行为叫作 DMA（Direct Memory Access，直接存储器访问）。在诸位所使用的个人计算机里，硬盘等设备要读写内存时使用的就是 DMA。

当 Z80 CPU 从电路中隔离后， $\overline{\text{BUSAK}}$ 引脚（即 Bus Acknowledge，响应总线请求）上的值就会变成 0。也就是说，把 $\overline{\text{BUSRQ}}$ 引脚上的值设成 0 以后，还要确认 $\overline{\text{BUSAK}}$ 引脚上的值已经变成了 0，然后才能进行 DMA。请把 $\overline{\text{BUSAK}}$ 引脚分别连接到 4 个 74367 的 G1 和 G2 引脚上。有关 74367 的作用将在后面说明。

Z80 CPU 的其他控制引脚并未使用。所以要把 $\overline{\text{WAIT}}$ 引脚和 $\overline{\text{NMI}}$ 引脚上的值设为 1，即连接到 +5V 上。之所以在连接时加入电阻，是为了便于今后加入开关等元件。请诸位先记住一个词——上拉（Pull-up），指的就是像这样通过加入电阻把元件的引脚和 +5V 连接起来。剩下的 $\overline{\text{HALT}}$ 引脚和 $\overline{\text{ASTB}}$ 引脚什么都不连接。

Z80 PIO 的 PA0~PA7（PA 表示 Port A）以及 PB0~PB7（PB 表示 Port B）用于与外部设备进行输入输出，所以稍后要把它们分别连接到指拨开关和 LED 上。对于剩下的几个引脚可以这样处理：将 IEI 引脚上拉，IEO 引脚、 $\overline{\text{ASTB}}$ 引脚、ARDY 引脚、 $\overline{\text{BSTB}}$ 引脚和 BRDY 引脚则什么都不连接。

到此为止，Z80 CPU、TC5517、Z80 PIO 以及时钟发生器上要用到的引脚就都接入电路了。这意味着计算机主机系统的功能完成了。作

为总结，表 2.3 汇总了这几块 IC 上引脚的作用以及电信号的输入输出方向（从各个 IC 的角度看）。

用红铅笔尝试布线的诸位觉得怎么样呢？虽然需要连接的电路有点多，但也并不是太复杂吧？其实计算机的工作原理非常简单。CPU 在时钟信号的控制下解释、执行内存中存储的程序，按照程序中的指令从内存或 I/O 中把数据输入到 CPU 中，在 CPU 内部进行运算，再把运算结果输出到内存或 I/O 中。无论是小型的微型计算机，还是高性能的个人计算机，其工作原理都是相同的。

表 2.3 Z80 CPU、TC5517、Z80 PIO 的引脚作用以及输入输出方向

Z80 CPU		
引脚的代号	方向	作用
A0~A15	输出	指定地址
D0~D7	输入输出	输入输出数据
$\overline{\text{MREQ}}$	输出	把输入输出对象设定为内存
$\overline{\text{IORQ}}$	输出	把输入输出对象设定为 I/O
$\overline{\text{RD}}$	输出	输出数据
$\overline{\text{WR}}$	输出	输入数据
$\overline{\text{BUSRQ}}$	输入	接收 DMA 请求
$\overline{\text{BUSAk}}$	输出	响应 DMA 请求
$\overline{\text{M1}}$	输出	用于同步
$\overline{\text{INT}}$	输入	接收中断请求
CLK	输入	接收时钟信号
$\overline{\text{RESET}}$	输入	重置
$\overline{\text{WAIT}}$	输入	（这里未使用）
$\overline{\text{NMI}}$	输入	（这里未使用）
$\overline{\text{HALT}}$	输出	（这里未使用）
$\overline{\text{RFSH}}$	输出	（这里未使用）

(续)

TC5517		
引脚的代号	方向	作用
A0~A10	输入	指定地址
D0~D7	输入输出	输入输出数据
$\overline{\text{CE}}$	输入	在电路中激活 IC
$\overline{\text{RD}}$	输入	读出数据
$\overline{\text{WE}}$	输入	写入数据

Z80 PIO		
引脚的代号	方向	作用
$\text{B}/\overline{\text{A}}$	输入	选择端口 B 或端口 A
$\text{C}/\overline{\text{D}}$	输入	选择控制模式或数据模式
D0~D7	输入输出	从 CPU 读取数据或向 CPU 写入数据
$\overline{\text{CE}}$	输入	在电路中激活 IC
$\overline{\text{IORQ}}$	输入	在电路中激活 IC
$\overline{\text{M1}}$	输入	用于同步
$\overline{\text{INT}}$	输出	发出中断请求
$\overline{\text{RD}}$	输入	选择是读取数据还是写入数据
CLK	输入	接收时钟信号
PA0~PA7	输入输出	从外部设备读取数据或向外部设备写入数据
PB0~PB7	输入输出	从外部设备读取数据或向外部设备写入数据
$\overline{\text{ASTB}}$	输入	(这里未使用)
ARDY	输出	(这里未使用)
$\overline{\text{BSTB}}$	输入	(这里未使用)
BRDY	输出	(这里未使用)
IEI	输入	(这里未使用)
IEO	输出	(这里未使用)

2.8 连接外部设备，通过 DMA 输入程序

下面我们继续布线，这次将计算机主机系统和外部设备连接起来。我们要使用 2 个指拨开关和 1 个按键开关，向地址总线引脚和数据总线引脚发送电信号，然后通过 DMA 将数据总线上的数据存储到内存。下面我们就先将这些元件连接到电路中。

首先将图 2.1 中右侧最上方的一个指拨开关连接到作为内存的 TC5517 的数据总线引脚 D0~D7 上。再将它下面紧挨着它的指拨开关连接到 TC5517 的地址总线引脚 A0~A7 上。第 3 个指拨开关则通过电阻接到 +5V 上，这样拨动这个指拨开关就可以输入 +5V 或 0V 的信号了。接下来将用于控制内存写入的按键开关连接到 TC5517 的 $\overline{\text{WE}}$ 引脚上。为了写入数据，还要将 TC5517 的 $\overline{\text{RD}}$ 引脚上拉起来，连接到 +5V 上，然后把 $\overline{\text{CE}}$ 引脚连接到 0V 上。把这些元件都连接起来以后，就可以拨动指拨开关，用二进制数设定地址总线引脚和数据总线引脚上的数据了。设定完后按下按键开关，数据就会被写入 TC5517 中。

但是如果这些开关直接连接到了 TC5517 的各个引脚上，在程序执行时，开关的状态就会对电路产生影响。因此要使用 74367，在程序执行时把开关从电路中隔离出来。74367 是一种叫作“三态总线缓冲器”的 IC。在这个 IC 的电路图符号中，有用三角形标志代表的缓冲器，表示使电信号从右向左直接通过。但是，只有在 74367 的 $\overline{\text{G1}}$ 引脚和 $\overline{\text{G2}}$ 引脚同时为 0 的时候，电信号才能通过。而当 $\overline{\text{G1}}$ 引脚和 $\overline{\text{G2}}$ 引脚同时为 1 时，74367 就会与电路隔离。

一旦打开了 Z80 CPU 的 $\overline{\text{BUSRQ}}$ 引脚连接着的开关，就可以通过 $\overline{\text{BUSAK}}$ 引脚输出 0 得知 CPU 进入了 DMA 状态。因此只要把 $\overline{\text{BUSAK}}$ 引脚连接到 4 个 74367 的 $\overline{\text{G1}}$ 引脚和 $\overline{\text{G2}}$ 引脚上，就可以实现通过

DMA 向内存写入数据了。

2.9 连接用于输入输出的外部设备

布线终于快结束了。下面该轮到把指拨开关和 LED 连接到 Z80 PIO 上了。当微型计算机运行起来后，指拨开关可用于从外部输入数据，LED 可用于向外部输出数据。

用于输入数据的指拨开关，要连接到 Z80 PIO 的 PA0~PA7 引脚上。连接时没有使用 74367 是为了在程序运行中可以通过 Z80 PIO 从指拨开关获得输入的数据。

表示输出数据的 LED 要通过电阻连接到 +5V 上。这里的布线方法依据惯例，输入 0V 点亮 LED（如图 2.9 所示）。LED 要通过 7404 这样的 IC 连接到 Z80 PIO 的 PB0~PB7 引脚上。在 7404 的电路图符号中，末端带有一个小圆圈的三角形符号表示反相器，作用是将左侧输入的电信号反转后（即 0 变 1、1 变 0）输出到右侧。通过这样的设计，当 Z80 PIO 的 PB0~PB7 引脚上的值为 0 时 LED 就会熄灭，为 1 时 LED 就会点亮。



图 2.9 点亮 LED 的方法

是不是觉得忘记了什么呢？没错！74367 和 7404 上也都有 Vcc 引脚和 GND 引脚。请将它们分别连接到 +5V 和 0V 上。对于 74367 和

7404 中未使用的引脚（标有 NC 的引脚），或者什么都不连接，或者将它们连接到 GND 上。

2.10 输入测试程序并进行调试

微型计算机终于顺利地制作出来了，诸位辛苦了！微型计算机接上电源就能用了吗？其实还不能，因为尽管硬件组装好了，但若没有输入软件，计算机还是不能工作的。所以即使为微型计算机接通了电源，它也什么都执行不了。

下面就编写一段测试程序吧。编写时可以使用哪种编程语言呢？是 BASIC、C 语言，还是 Java 呢？其实这些语言都无法使用，因为作为计算机大脑的 CPU 只能解释执行一种编程语言，那就是靠罗列二进制数构成的机器语言（原生代码）。代码清单 2.1 展示了一段用机器语言编写的测试程序。程序是指令和数据的集合，表示指令或数据的数值是以 8 比特为一个单位存储到内存中的。这段程序只实现了一个简单的功能，那就是通过拨动连接到 Z80 PIO 上的指拨开关控制 LED 的亮或灭。有关机器语言的细节将在接下来的第 3 章中介绍。

代码清单 2.1 用机器语言编写的测试程序

地址	程序
00000000	00111110
00000001	11001111
00000010	11010011
00000011	00000010
00000100	00111110
00000101	11111111
00000110	11010011
00000111	00000010
00001000	00111110
00001001	11001111
00001010	11010011
00001011	00000011
00001100	00111110